

## Tugas 1 - Sistem Minimum

**1. Apa itu sistem minimum?**

Sebuah rangkaian sederhana dari mikrokontroler agar IC pada mikrokontroler tersebut dapat deprogram dan beroperasi.

**2. Komponen apa saja yang harus ada pada sistem minimum?**

- Mikrokontroler
- Power Supply
- Kristal / Osilator
- ISP (In-System Programmable)
- Push Button
- Resistor
- Kapasitor
- LED